



Politechnika Wrocławska

# **Systemy Analagowe i Cyfrowe**

LAB nr 2

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.  
Układ różniczkujący.

Autorzy:	Aleksander Łyskawa 275462 Kacper Karkosz 275495
Wydział i kierunek studiów:	W12N, Automatyka i Robotyka
Termin zajęć:	pon 13:15-15:30
Prowadzący:	dr inż. Marek Kukawczyński
Data:	27.03.2024